


## 嵌入式设计与开发项目基础知识试题（30 分）

A. HSE  
B. HSI  
C. LSE  
D. LSI

9. 下列关于 DMA 描述哪一个选项是不正确 ( )

- A. DMA 可以和 MPU 并行工作
- B. DMA 数据传输结束后产生中断
- C. DMA 控制器需要经过 MPU 访问内存
- D. 开始 DMA 传输前需要经过 MPU 初始化

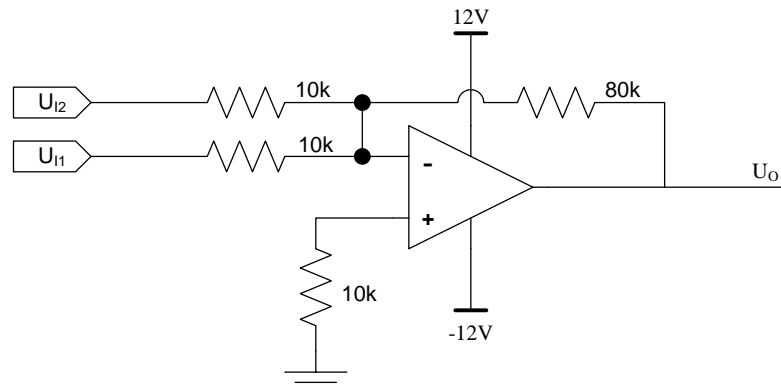10. 1.2 电路如下图所示，其输入电压  $U_{I1}$ 、 $U_{I2}$  分别为 0.3V 和 0.2V，试计算出输出电压  $U_O$  的值 ( ) V。



- |         |         |
|---------|---------|
| A. -4.5 | B. -4.0 |
| C. -3.5 | D. -3.0 |